



Usuário	LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES
Curso	CIENCIA DA COMPUTACAO INTEGRADA
Teste	ATIVIDADE TELEAULA I
Iniciado	04/05/25 16:03
Enviado	04/05/25 16:05
Status	Completada
Resultado da tentativa	0 em 0 pontos
Tempo decorrido	1 minuto
Autoteste	O aluno responde e o resultado do aluno não é visível ao professor.
Resultados exibidos	Respostas enviadas, Perguntas respondidas incorretamente

Pergunta 1

0 em 0 pontos



A capacidade de um indutor produzir, a partir de uma corrente circulante por ele, um campo magnético é chamada indutância. Considerando-se os conteúdos aprendidos até aqui, qual a unidade de medida para essa grandeza?

Resposta Seleccionada: ☒ d. Henry.

Pergunta 2

0 em 0 pontos



Considerando o conteúdo estudado há pouco, considere que temos dois indutores associados em série, com valores de 330 e 270 micro-henries. Qual será o valor da indutância equivalente?

Resposta Seleccionada: ☒ c. 600 mH.

Pergunta 3

0 em 0 pontos



A respeito dos filtros, os valores de quais componentes determinam os parâmetros das frequências que serão atenuadas ou destacadas?

Resposta Seleccionada: ☒ a. Dos capacitores e dos indutores.

Pergunta 4

0 em 0 pontos



Considere um relê com um par de contatos tipo normalmente fechado e normalmente aberto, além do contato comum. Se a bobina estiver energizada, qual será o contato que estará ligado ao comum?

Resposta Seleccionada: b. Normalmente aberto.